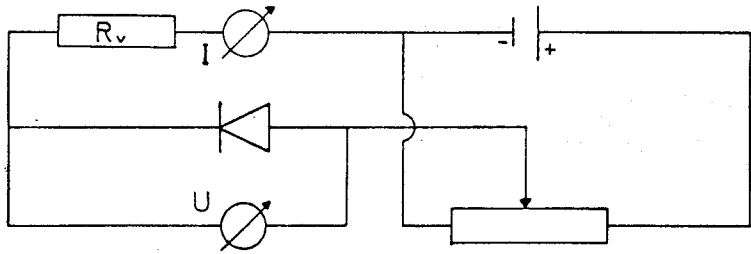


b) zur Messung der Kennlinie einer Diode



Was bewirkt der Vorwiderstand R_v ? ($R_v = 16 \, \Omega$)